



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی کامپیوتر

## مدارهای منطقی

پاییز ۱۴۰۳

استاد: دکتر صدیقی، دکتر صاحب‌الزمانی

تدریس یاران: رضا آدینه پور، مرتضی عادل‌خانی

پاسخ‌نامه تمرین چهارم مدارهای ترکیبی، تأخیر و محاسبات و مدارهای ترتیبی مهلت ارسال: ۲۹ آبان

- مهلت ارسال پاسخ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز مشخص شده است. برای انجام تمرین زمان کافی اختصاص داده شده است. انجام آن را به هیچ وجه به روزهای پایانی موکول نکنید.
- سوالات خود را از طریق ایمیل‌های [adinepour@aut.ac.ir](mailto:adinepour@aut.ac.ir) و [madelkhani@aut.ac.ir](mailto:madelkhani@aut.ac.ir) و یا در کلاس حل تمرین از تدریس یاران بپرسید.
- صرفاً تمرین آپلود شده در سامانه **courses** تصحیح می‌شوند.
- حتماً در نام‌گذاری فایل‌های آپلودی خود از قالب  $\{HWx\}_{STD\_Number}_{Name}$  تبعیت کنید.
- پاسخ‌های ارسالی منحصرراً باید حاصل تلاش‌های فردی شما باشد. در صورت استفاده از منابع خارجی یا هم‌فکری، حتماً این موارد را ذکر کنید.
- در صورت مشاهده هرگونه تقلب، نمره ۳ سری تمرین برای تمام افراد شرکت‌کننده، صفر لحاظ خواهد شد.

## سوالات اصلی (۹۰ نمره)

۱. (۱۰ نمره)

حل.


(الف) زمانی که فعال‌ساز پایین است. چون در latch ها زمانی که سیگنال enable پایین است، داده‌ها در latch ذخیره می‌شوند و ثابت باقی می‌مانند. این به این معناست که latch هنگامی که فعال‌ساز پایین است، دیگر تغییرات جدید داده را نمی‌پذیرد و داده‌های موجود در آن ثابت باقی می‌مانند. اگر سیگنال فعال‌ساز بالا باشد، داده‌ها می‌توانند تغییر کنند.

بنابراین، در زمانی که فعال‌ساز پایین است، داده‌ها باید ثابت باقی بمانند و این گزینه صحیح است.


(ب) گزینه‌های ۱ و ۳

۲. (۱۰ نمره)

حل.

 

شکل ۱: مدار طراحی شده برای سوال ۲

 


شکل ۲: نمودار زمانی سوال ۳

۳. (۳۰ نمره)

حل.

۴. (۳۰ نمره)

حل.

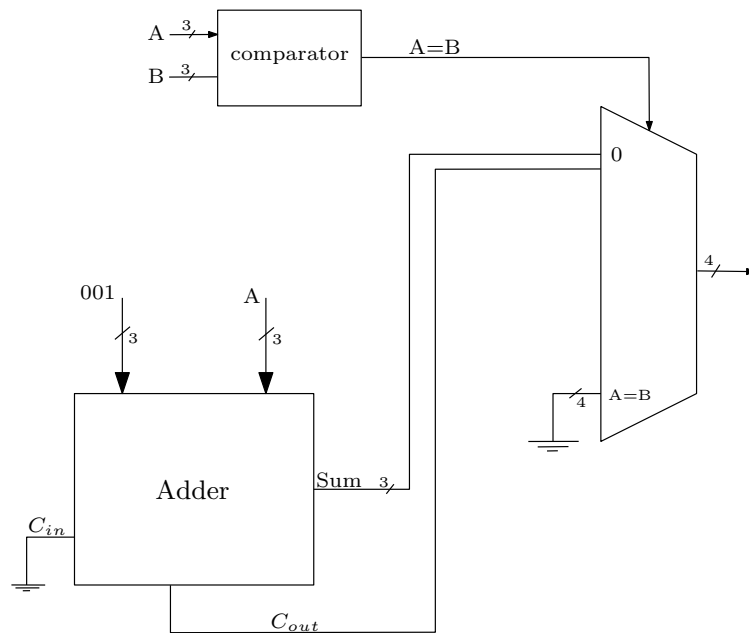


شکل ۳: مدار طراحی شده برای سوال ۴

۵. (۳۰ نمره)


حل.  $A = a_3a_2a_1a_0$ ,  $B = b_3b_2b_1b_0$ .  
 $A, B \in [-8, 7]$  بنابراین برای نمایش A و B در سیستم مکمل ۲ به ۴ بیت نیاز داریم.

- $X = A - B \in [-15, 15]$  به ۵ بیت نیاز است  
 $|X| = |A - B| \in [0, 15]$  به ۵ بیت نیاز داریم  
 اگر  $x_4 = 1 \rightarrow X < 0$  بنابر این محاسبه می‌شود:  $-X$   
 اگر  $x_4 = 0 \rightarrow X \geq 0$  بنابر این محاسبه می‌شود:  $+X$   
 $R = |A - B| \in [0, 15]$  به ۵ بیت نیاز است.

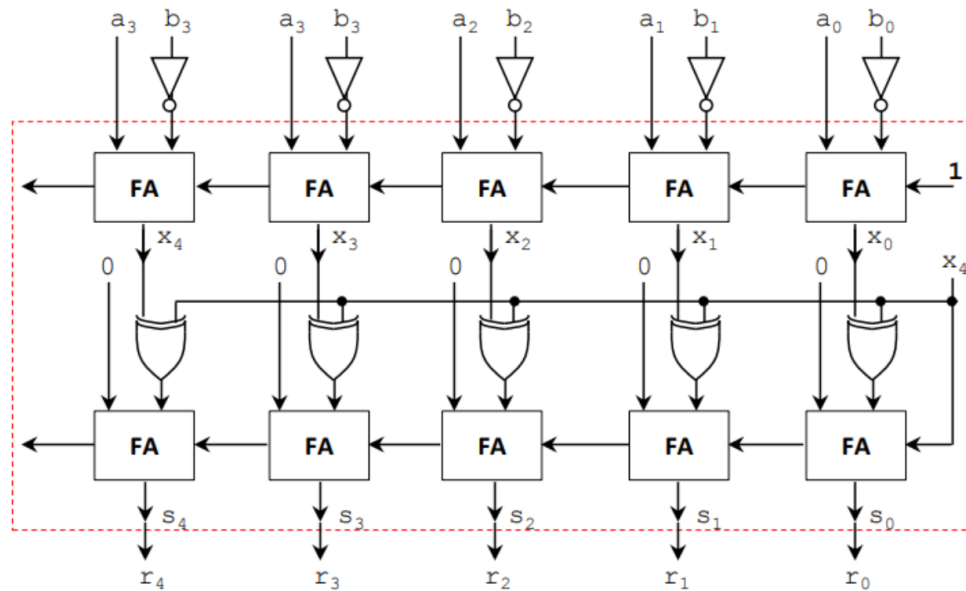

شکل ۴: مدار طراحی شده برای سوال ۵

۶. (۴۵ نمره)  
 حل.

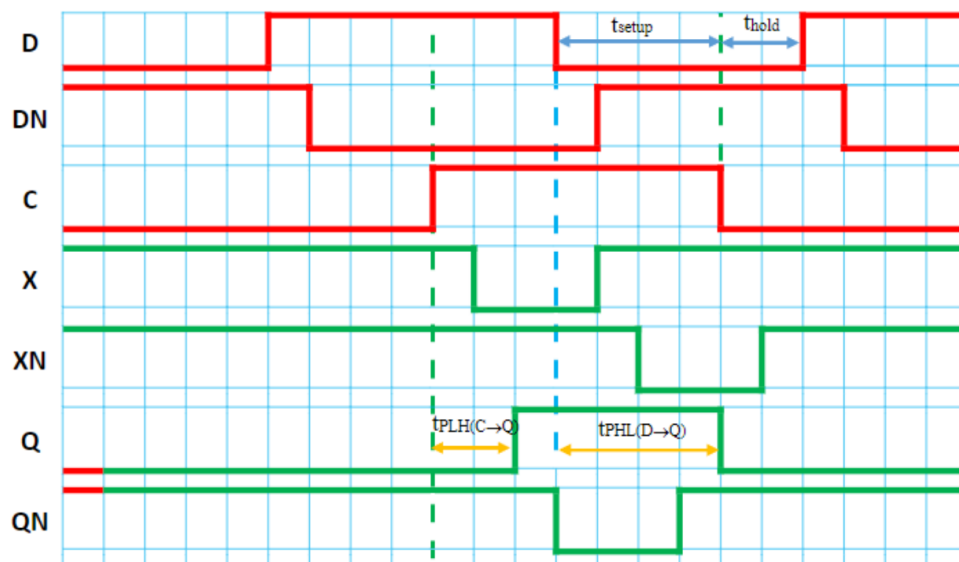

شکل ۵: نمودار زمانی سوال ۶

(الف) ۲۰ نانو ثانیه

(ب) ۴۰ نانوثانیه

(ج) ۲۰ نانوثانیه


(د) ۲۰ نانوثانیه

(ر) ۴۰ نانوثانیه

۷. (۳۰ نمره)

حل.

با در نظر گرفتن R و S به عنوان ورودی‌های NOR Only SR Latch و S' و R' به عنوان ورودی‌های NAND Only SR Latch نمودارهای خروجی یکسان می‌شوند.

 

شکل ۶: نمودار زمانی سوال ۷

۸. (۲۰ نمره)

حل.

(a)

$$s_i = a_i \oplus b_i \oplus E'_1 c_i \oplus E_1 E_0 a_i b_i \quad \text{and} \quad c_{i+1} = (E_0 \oplus a_i) b_i + (E_0 \oplus a_i) c_i + b_i c_i$$


$E_1$	$E_0$	$s_i$	$c_{i+1}$
0	0	$s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i$	$c_{i+1} = a_i b_i + a_i c_i + b_i c_i$
0	1	$s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i$	$c_{i+1} = a'_i b_i + a'_i c_i + b_i c_i$
1	0	$s_i = a_i \oplus b_i$	$c_{i+1} = a_i b_i + a_i c_i + b_i c_i$
1	1	$s_i = a_i \oplus b_i \oplus a_i b_i$	$c_{i+1} = a'_i b_i + a'_i c_i + b_i c_i$

(b)

$E_1$	$E_0$	Function
0	0	Add (A + B)
0	1	Sub (A - B)
1	0	XOR (A $\oplus$ B)
1	1	OR (A + B)


۱. (۵۰ نمره)

حل.

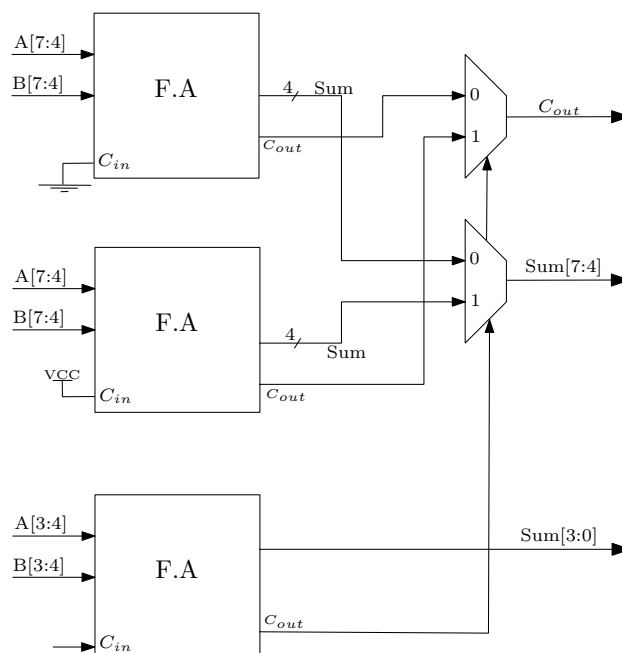

شکل ۷: مدار طراحی شده سوال امتیازی ۱

در شکل زیر نمودار خروجی را به ازای دو ورودی  $A = 00000000$  و  $B = 11111111$  را نشان می‌دهد.

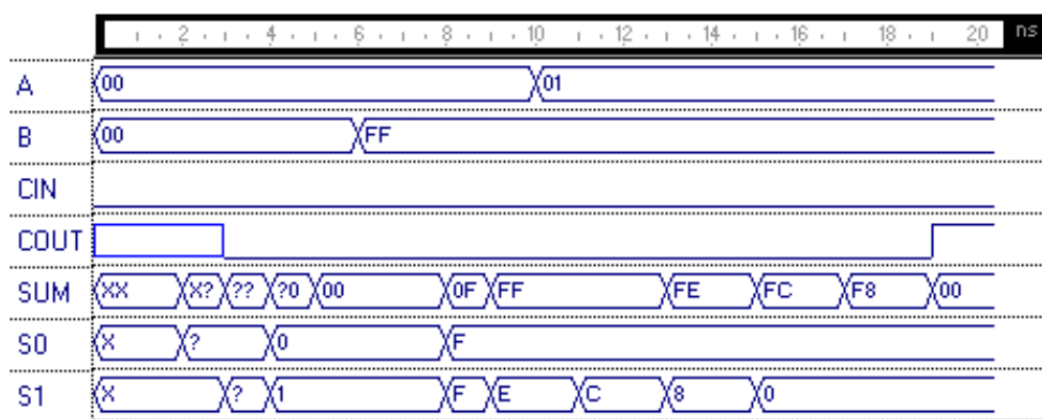

شکل ۸: شکل موج خروجی مدار طراحی شده